

Lab-1.v

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module MUX2x1(in,sel,out);
```

```
    input [1:0] in;
```

```
    input sel;
```

```
    output reg out;
```

```
    always @(*) begin
```

```
        if (sel == 0)
```

```
            out <= in[0];
```

```
        else
```

```
            out <= in[1];
```

```
    end
```

```
endmodule
```

```
module MUX4x1(in,sel,out);
```

```
    input [3:0] in;
```

```
    input [1:0] sel;
```

```
    output out;
```

```
    wire [1:0] m_out;
```

```
    MUX2x1 m1(in[1:0], sel[0], m_out[0]);
```

```
    MUX2x1 m2(in[3:2], sel[0], m_out[1]);
```

```
    MUX2x1 m3(m_out, sel[1], out);
```

```
endmodule
```

Lab-1-tb.v

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module main_tb();
```

```
    reg [3:0] in;
```

```
    reg [1:0] sel;
```

```
    wire out;
```

```
    MUX4x1 m1(in, sel, outp);
```

```
    integer i;
```

```
    initial begin
```

```
        $monitor("in: %b\nsel: %b\nout: %b\n\n", in, sel, out);
```

```
        in = 4'b0110;
```

```
        sel = 2'b00;
```

```
        for ( i=0; i < 3; i = i + 1 ) begin
```

```
            #100;
```

```
            sel = sel + 1;
```

```
        end
```

```
    end
```

```
endmodule
```

\$monitor Output

in: 0110

sel: 00

out: z

in: 0110

sel: 01

out: z

in: 0110

sel: 10

out: z

in: 0110

sel: 11

out: z

